李远航

PB20000137

## 1. 实验内容

- 完成 ALU 模块的逻辑设计和仿真
- 查看 32 位 ALU 的 RTL 和综合电路图,以及综合电路资源和时间性能报告
- 完成 6 位 ALU 的下载测试,并查看 RTL 电路图,以及实现电路资源和时间性能报告
- 完成 FLS 的逻辑设计、仿真和下载测试


## 2. 实验过程

### (1) 32 位 ALU 的设计


• verilog代码

```
module alu#(parameter WIDTH=32)
input [WIDTH-1:0] a, b,
input [2:0] f,
output reg [WIDTH-1:0] y,
output reg z
);
    always@(*) begin
       case(f)
            3'b000: y=a+b;
            3'b001: y=a-b;
            3'b010: y=a&b;
            3'b011: y=a|b;
            3'b100: y=a^b;
            default: y=1'b0;
        endcase
        if(y==1'b0)
            z=1;
    end
endmodule
```

• RTL 电路

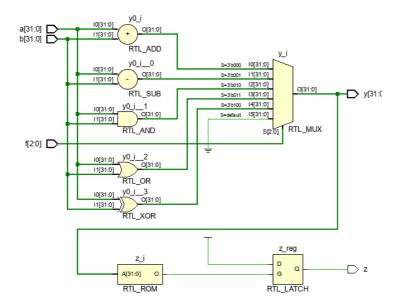


# • 综合电路

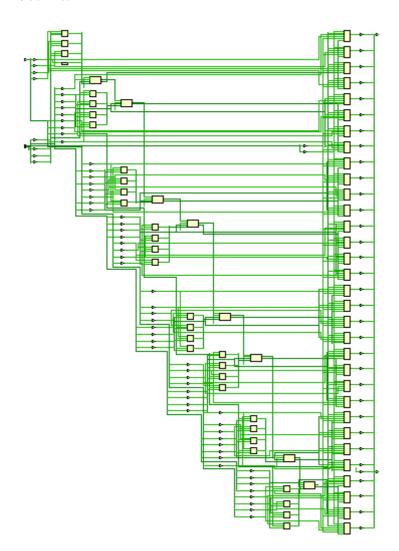

• 综合电路资源使用情况

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	64	63400	0.10
Ю	100	210	47.62

 

• ALU 模块时间性能报告

无 clk 因此无综合电路性能

## (2) 6 位操作数 ALU

• 设计思路

使用译码器,复用输入端口,输入信号根据 sel 信号的不同赋值给不同的寄存器

• verilog代码


```
module alu(
    input clk,
    input en,
    input [1:0] sel,
    input [5:0] x,
    output reg [5:0] y,
    output reg z
);
    reg ena, enb, ef;
    reg [5:0] a;
    reg [5:0] b;
    reg [2:0] f;
    always@(*)
    begin
        if(en==0) begin
             ena=<mark>0;</mark>
             enb=0;
             ef=0;
        end
        else if(sel==2'b00) begin
             ena=1;
             enb=0;
             ef=0;
        end
        else if(sel==2'b01) begin
```

```
ena=0;
            enb=1;
            ef=0;
        end
        else if(sel==2'b10) begin
            ena=0;
            enb=0;
            ef=1;
        end
        else begin
            ena=0;
            enb=0;
            ef=0;
        end
    end
    always@(posedge clk) begin
        if(ef==1)
            f=x[2:0];
        else if (ena==1)
            a=x;
        else if (enb==1)
            b=x;
    end
   reg [5:0] y_ans;
   reg z_ans;
   always@(*)
   begin
        case(f)
            3'b000: y_ans=a+b;
            3'b001: y_ans=a-b;
            3'b010: y_ans=a&b;
            3'b011: y_ans=a|b;
            3'b100: y_ans=a^b;
            default: y_ans=1'b0;
        endcase
        if(y_ans==1'b0)
            z_ans=1;
        else
            z_ans=0;
    end
    always@(posedge clk) begin
        y<=y_ans;
        z<=z_ans;
    end
endmodule
```


#### • 管脚约束文件

```
1
2
   create clock -add -name sys clk pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get ports {clk}];
3
4
   5
   set property -dict { PACKAGE PIN E18
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get ports { y[2] }];
   set_property -dict { PACKAGE_PIN G17
                             IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { y[3] }];
7
8
   set_property -dict { PACKAGE_PIN D17
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { y[4] }];
   9
   10
   set_property -dict { PACKAGE_PIN G18
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { z }];
11
12
   set_property -dict { PACKAGE PIN D14
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { x[0] }];
13
14
   set_property -dict { PACKAGE_PIN F16
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { x[1] }];
15
   set_property -dict { PACKAGE_PIN G16
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { x[2] }];
   set_property -dict { PACKAGE_PIN H14
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { x[3] }];
16
17
   set_property -dict { PACKAGE_PIN E16
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { x[4] }];
   set_property -dict { PACKAGE PIN F13
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { x[5] }];
   set property -dict { PACKAGE PIN G13
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get ports { sel[0] }];
19
20
   set_property -dict { PACKAGE_PIN H16
                              IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sel[1] }];
21
   22
```


### 烧写 bit 流, 计算 3 + 5 的结果

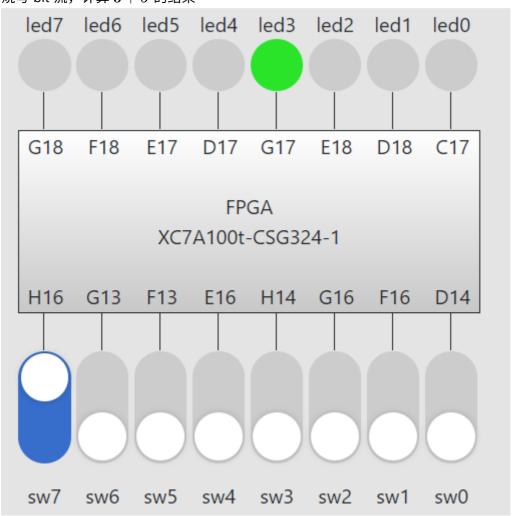


## • RTL 电路

 


# • 综合电路

 


## • 综合电路资源使用情况

 

# • ALU 模块时间性能报告

 


• 仿真图像

 

#### (3) Fibonacci 数列的计算

• 设计思路:

使用 3 个状态:

 

SO: 等待輸入Reg\_a

S1: 等待輸入 Reg\_b S2: 计算 Reg\_a+ Reg\_b, 改变 Reg\_u, Reg\_b 筋值

• verilog代码

# alu 使用实验过程(1)中 alu 模块


```
module fls (
 input clk, rst, en,
 input [6:0] d,
 output [6:0] f
);
   reg [1:0] cs,ns;
```

```
reg state1;
reg state2;
reg [6:0] reg_a, reg_b;
wire button_edge;
//生成脉冲信号
reg button_r1,button_r2;
always@(posedge clk)
    button_r1 <= en;</pre>
always@(posedge clk)
    button_r2 <= button_r1;</pre>
assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);
parameter s0 = 2'b00;
parameter s1 = 2'b01;
parameter s2 = 2'b10;
//初始化
initial begin
   state1 = ∅;
    state2 = 0;
    cs <= s0;
    reg_a <= 0;
    reg_b = 0;
end
//状态机
always@ (posedge clk)
    if (rst)
        cs <= s0;
    else
        cs <= ns;
always @(*) begin
    case (cs)
        s0:
            if(state1 == 1)
                ns = s1;
            else
                ns = s0;
        s1: if(state2 == 1)
                ns = s2;
            else
                ns = s1;
        s2: ns = s2;
        default: ns = s0;
    endcase
end
wire [6:0] sum;
alu #(7) alu(reg_a,reg_b,0,sum);
always @(posedge clk)
begin
    if(rst) begin
```


```
state1 <= 0;
            state2 <= ∅;
            reg_a <= 0;
            reg_b <= 0;
        end
        else if(button_edge) begin
            case(cs)
                s0: begin
                         reg_b <= d ;
                         reg_a <= reg_b;
                         state1 = ~state1;
                     end
                s1: begin
                         reg_b <= d ;
                         reg_a <= reg_b;
                         state2 = ~state2;
                     end
                s2: begin
                         reg_b <= sum;
                         reg_a <= reg_b;
                     end
            endcase
        end
    end
    assign f = reg_b;
endmodule
```
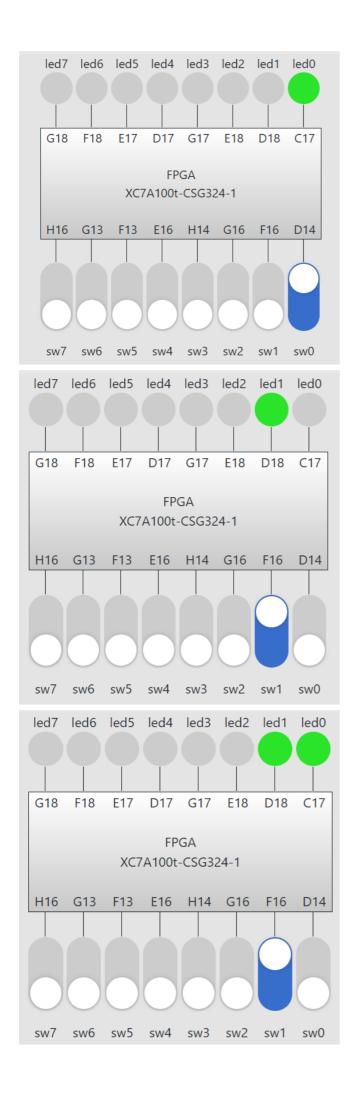
### • 管脚约束文件

```
1
2
3
 4
 6
7
 set_property -dict { PACKAGE_PIN E17
8
             IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { f[5] }];
9
 set_property -dict { PACKAGE_PIN F18
             IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { f[6] }];
10
11
12
 set_property -dict { PACKAGE_PIN D14
             IOSTANDARD LVCMOS33 } [get ports { d[0]}];
13
 set_property -dict { PACKAGE_PIN F16
             IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { d[1]}];
 set_property -dict { PACKAGE_PIN G16
             IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { d[2]}];
14
 15
 16
 17
 18
 19
20
21
 22
```



# • 仿真图像

 

# 3. 实验收获

- 复习了verilog的语法
- 复习了有限状态机的书写
- 学习了 ALU 的编写