

# 门电路

姓名：江昊霖 学号：PB18061443

姓名：李远航






学号：PB20000137

## 【实验目的】：

1. 熟悉数字逻辑电路实验箱的结构和用法。
2. 掌握数字逻辑电路测试方法与测试的原理。
3. 测试与门、或门、非门、与非门和异或门的逻辑功能。
4. 学习用基本逻辑门电路设计组合逻辑电路。

## 【实验原理】：

1. 三种基本的逻辑运算以及两种复合运算

与运算	或运算	非运算	与非运算	异或运算																																																																		
$Y=A \text{ AND } B=A \cdot B$	$Y=A \text{ OR } B=A+B$	$Y=NOT \ A=A'$	$Y=(A \cdot B)'$	$Y=A \oplus B$																																																																		
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	Y	0	1	1	0	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	Y																																																																				
0	0	0																																																																				
0	1	0																																																																				
1	0	0																																																																				
1	1	1																																																																				
A	B	Y																																																																				
0	0	0																																																																				
0	1	1																																																																				
1	0	1																																																																				
1	1	1																																																																				
A	Y																																																																					
0	1																																																																					
1	0																																																																					
A	B	Y																																																																				
0	0	1																																																																				
0	1	1																																																																				
1	0	1																																																																				
1	1	0																																																																				
A	B	Y																																																																				
0	0	0																																																																				
0	1	1																																																																				
1	0	1																																																																				
1	1	0																																																																				
																																																																						

2. TTL 集成电路使用规则

- a) 电源电压：电源极性绝对不允许接错
- b) 闲置输入端处理方法：悬空，相当于接高电平，但易受 外界的干扰，对于接有长线的输入端，使用集成电路较多 的复杂电路，必须按逻辑要求接入电路，不允许悬空
- c) 输出端不允许直接接+5V 或接地。输出不允许并联使用 （集电极开路门和三态输出门除外。）
- d) 在装接电路，改变电路连接或插、拔电路时，均应切断 电源，严禁带电操作。

3. CMOS 集成电路使用规则

- a) 电源电压：电源电压不能接反
- b) 闲置输入端处理方法：所有多余的输入端不能悬空，应 按照逻辑要求直接接 VDD 或 VSS（地）
- c) 输出端不允许直接接 VDD 或地。除漏极开路输出门及三 态门外，不允许两个器件的输出端连接使用，否则将导致 器件损坏
- d) 在装接电路，改变电路连接或插、拔电路时，均应切断 电源，严禁带电操作


4. 逻辑门电路功能与性能的测试

- a) 静态测试法：给门电路输入端加固定的高(H)、低(L)电 平，用示波器、万用表或发光二极管(LED)测出门电路的 输出响应
- b) 动态测试法：给门电路输入端加一串脉冲信号，用示波器 观测输入波形与输出波形的同步关系

## 【实验内容及分析】：

1. 验证各逻辑门的功能，列出其真值表

- a) 74LS/HC00

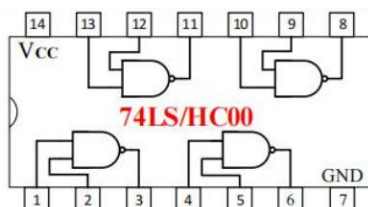

# 门电路


姓名：江昊霖 学号：PB18061443

姓名：李远航

学号：PB20000137


In1	In2	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

b) 74LS/HC08

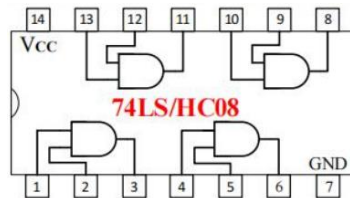


In1	In2	Out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

c) 74LS/HC32

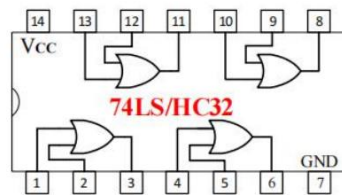

In1	In2	Out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

d) 74LS/HC04

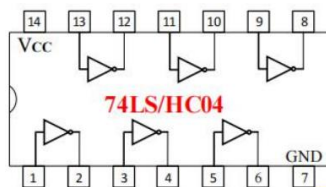

In	Out
0	1
1	0


e) 74LS/HC86

# 门电路

姓名：江昊霖 学号：PB18061443


姓名：李远航

学号：PB20000137

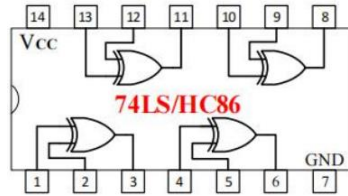

In1	In2	Out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


f) 74LS/HC20

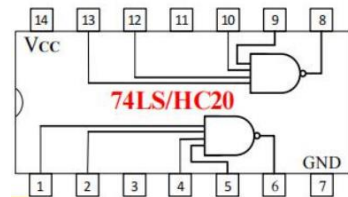

A	B	C	D	Out
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0
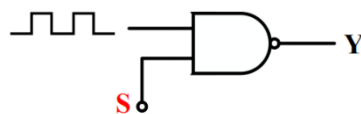
## 2. 动态测试

选用一个与非门按下图连线，将一个输入端接连续脉冲源（频率为 20KHz），S 接任一逻辑电平开关，用示波器观察并记录 S 分别输入高电平 H 和低电平 L 时的输出波形



与门对脉冲的控制作用同理，参考前面实验内容，对与门、或门、异或门进行动态测试

# 门电路

姓名：江昊霖 学号：PB18061443


姓名：李远航

学号：PB20000137


具体波形见实验数据页

- 设计一个用 A、B、C、D 四个开关控制一盏灯 L 的电路，要求改变任何一个开关状态都能使 L 的状态（亮或灭）发生改变。
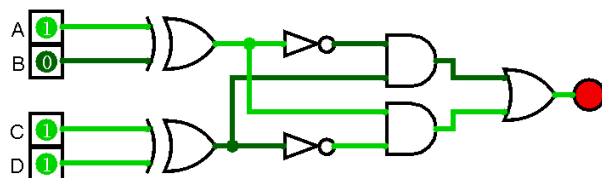
$$L = (\overline{A \oplus B})(C \oplus D) + (A \oplus B)(\overline{C \oplus D})$$



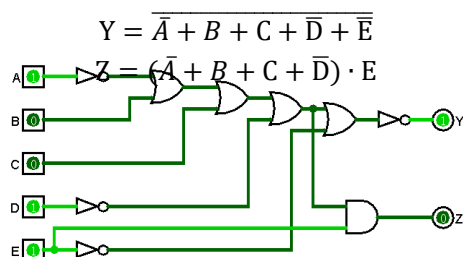
- 设计一个保险箱用的 4 位代码数字锁，4 位代码 A、B、C、D 四个输入端和一个开锁用的钥匙孔输入端 E，当开锁时（E=1），如果输入的代码（例如 1001）与设定的密码相同，则保险箱打开（输出 Y=1），否则电路发出报警信号（输出端 Z=1）（推导见数据页）



- 设计一个全加器，要求用异或门和与非门实现。

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = AB + C_i(A \oplus B)$$

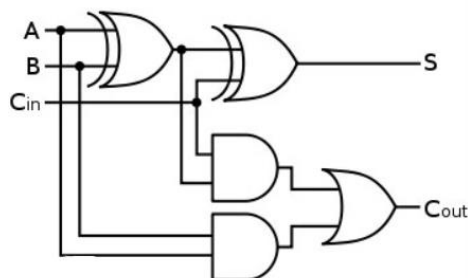

## 【思考题】

- 为了判断 74LS20 逻辑功能是否正常，至少要测量几组输入？

四输入与非门，需要判断其引脚是否短路，需要判断 1110, 1101, 1011, 0111, 1111, 一共五组数据

- 用与非门和异或门设计一可逆的 4 位码制变换器，设计要求：

- 在控制信号 C=1 时，将 8421 码转换为格雷码；C=0 时它将格雷码转换为 8421 码
- 写出设计步骤，列出码变换真值表并画出逻辑图

先列出真值表如下：（e 为 C）

# 门电路

姓名：江昊霖 学号：PB18061443

姓名：李远航 学号：PB20000137

a	b	c	d	e	x	y	z	u
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0

