

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目： 简单组合逻辑电路

学生姓名： 李远航

学生学号： PB20000137

完成日期： 2021. 10. 24

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

【实验题目】

简单组合逻辑电路

【实验目的】

- 熟悉 Logisim 的基本用法
- 进一步熟悉 Logisim 的更多功能
- 用 Logisim 设计组合逻辑电路并进行仿真
- 初步学习 Verilog 语法
- 学习使用 Verilog OJ

【实验环境】

- PC 一台
- Windows 10 操作系统
- Java 8 (64 bit)
- Logisim 仿真工具

【实验过程】

1. 用真值表自动生成电路

a) 在 Logisim 中放入输入输出引脚

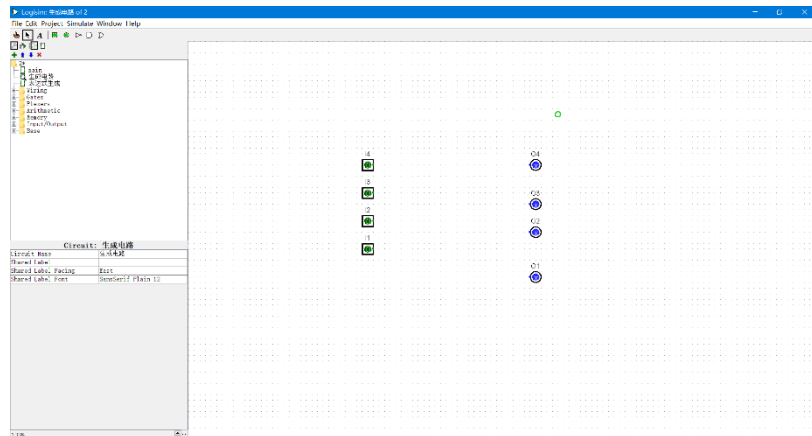


图 1.1

b) 在菜单栏的“Project”选项卡中找到“Analyze Circuit”选项，选择“Table”选项，按照真值表填写，并生成电路

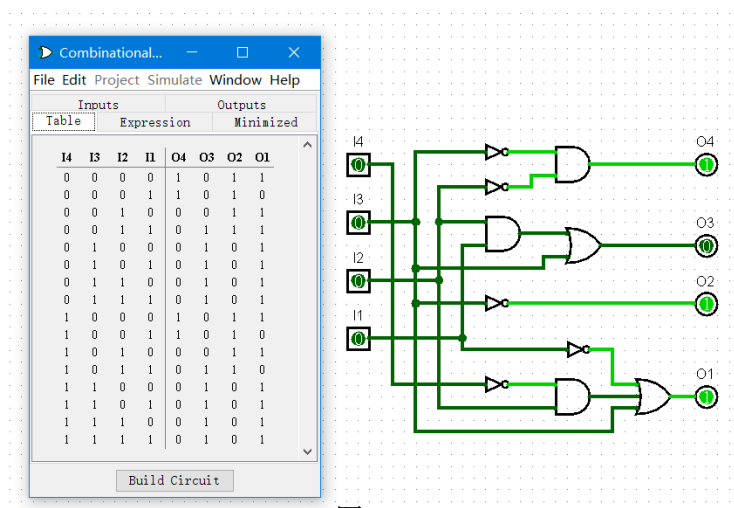


图 1.2

2. 用表达式生成电路图

a) 根据真值表写出各输出信号的表达式并借助“Minimized”选项卡化简

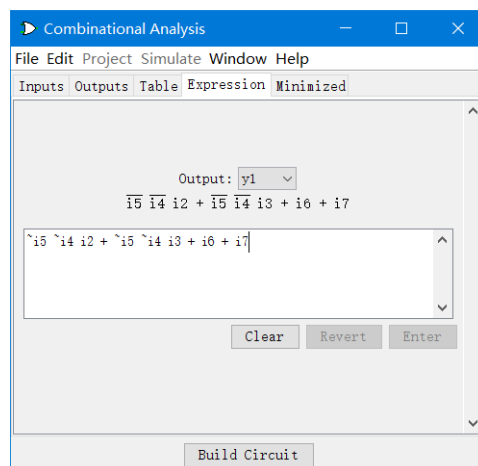


图 2.1

b) 生成电路

 


图 2.2

c) 通过 “Project” --> “Get Circuit Statistics” 选项统计电路的基本信息

Logisim: 表达式生成 Statistics				
Component	Library	Simple	Unique	Recursive
Pin	Wiring	11	11	11
NOT Gate	Gates	10	10	10
AND Gate	Gates	5	5	5
OR Gate	Gates	3	3	3
TOTAL (wi...		29	29	29
TOTAL (wi...		29	29	29

Close

图 2.3

3. Verilog HDL 语法入门

a) 例一：初步学习 Verilog 语法

```
module test (  
    input in,  
    output out,  
    output out_n);  
    assign out=in;  
    assign out_n=~in;  
endmodule
```

b) 两种不同的半加器电路

```
module add (  
    input a,b,  
    output sum,cout);  
    assign {cout,sum} = a+b;  
endmodule
```


```
module add (  
    input a , b ,  
    output sum,cout);  
    assign cout = a & b;  
    assign sum = a ^ b;  
endmodule
```

c) 使用前面例子中的半加器，构造一个全加器

```
module full_add(  
    input a,b,cin,  
    output sum,cout);  
    wire s,carry1,carry2;  
    full_add add_inst1(  
        .a (a ),  
        .b (b ),  
        .sum (s ),  
        .cout (carry1));  
    full_add add_inst2(  
        .a (s ),  
        .b (cin ),  
        .sum (sum ),  
        .cout (carry2));  
    assign cout = carry1 | carry2;  
endmodule
```


【实验练习】

1. 根据真值表，完成电路设计

 


题图 1.1

2. 通过编辑表达式功能完成电路设计，注意先化简电路可以让电路图更简单

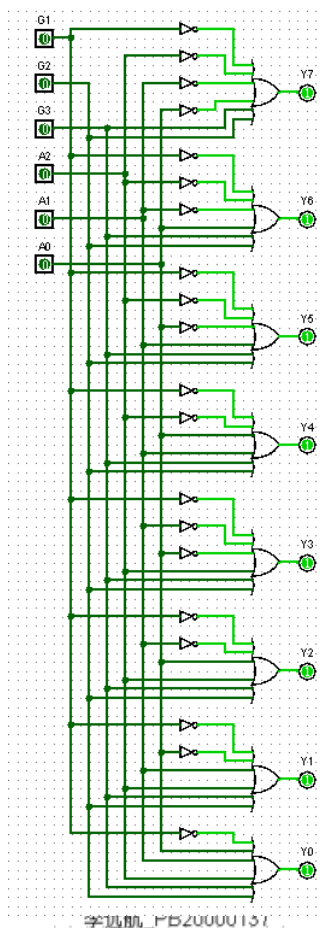

题图 2.1

3. 电路图和代码如下：

 


题图 3.1

```
module MUX (
    input a,b,sel,
    output out);
    assign out=(a&~sel)|(b&sel);
endmodule
```

4. 电路图和代码如下：

```
module Fourtoone (
    input a,b,c,d,sel0,sel1,
    output out);

    wire carry1,carry2;
    MUX mux1(.a(a),.b(b),.sel(sel0),.out(carry1));
    MUX mux2(.a(c),.b(d),.sel(sel0),.out(carry2));
    MUX mux3(.a(carry1),.b(carry2),.sel(sel1),.out(out));
endmodule
```

 


题图 4.1

5. 代码如下:

```
module test (
    input i7,i6,i5,i4,i3,i2,i1,i0,
    output y2,y1,y0
);
    assign y2=i7|(~i7&i6)|(~i7&~i6&i5)|(~i7&~i6&~i5&i4);
    assign y1=i7|(~i7&i6)|(~i7&~i6&~i5&~i4&i3)|(~i7&~i6&~i5&~i4&~i3&i2);
    assign y0=i7|(~i7&~i6&i5)|(~i7&~i6&~i5&~i4&i3)|(~i7&~i6&~i5&~i4&~i3&~i2&i1);
endmodule
```

6. 观察 s1 和 s2 的输出 可知 s1 是检测输入中是否有奇数个 1，若有则输出 1；s2 是检测输入中是否有偶数个 1，若有则输出 1，电路图如下：

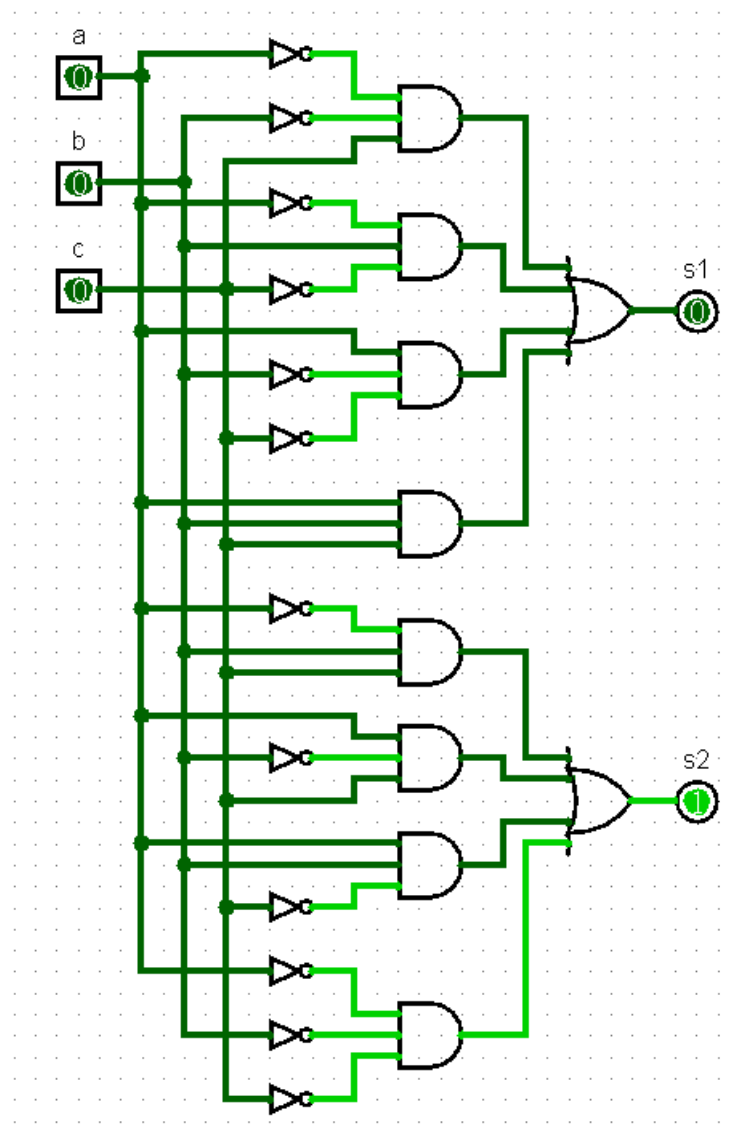

题图 6.1

【总结与思考】

- 学会使用真值表和表达式生成电路
- 初步学习了 Verilog 的语法
- 本次实验难易程度适中，任务量适中
- 实验软件稳定性不佳，经常出现崩溃的情况
- 可以增加一些对于 Verilog 有关语法的描述以及如何编译运行 Verilog 语言