

Lab2 寄存器堆与存储器及其应用

李远航

PB20000137

1. 实验内容

- 行为方式参数化描述寄存器堆，功能仿真
- IP 例化分布式和块式 16 x 8 位单端口 RAM，功能仿真和对比
- 设计 FIFO 队列电路的数据通路和控制器，结构化方式描述数据通路，Moore 型 FSM 描述控制器，功能仿真
- FIFO 队列电路下载至 FPGA 中测试

2. 实验过程

(1)行为方式参数化描述 32×WIDTH 寄存器堆


- verilog代码

```
module register_file #(parameter WIDTH = 32)(
    input clk,
    input [4:0] ra0,
    output [WIDTH-1:0] rd0,
    input [4:0] ra1,
    output [WIDTH-1:0] rd1,
    input [4:0] wa,
    input we,
    input [WIDTH-1:0] wd
);
    reg [WIDTH-1:0] regfile[0:31];

    assign rd0 = regfile[ra0];
    assign rd1 = regfile[ra1];


    always @(posedge clk) begin
        if (we == 1)
            regfile[wa] <= wd;
    end
endmodule
```

- 功能仿真

 

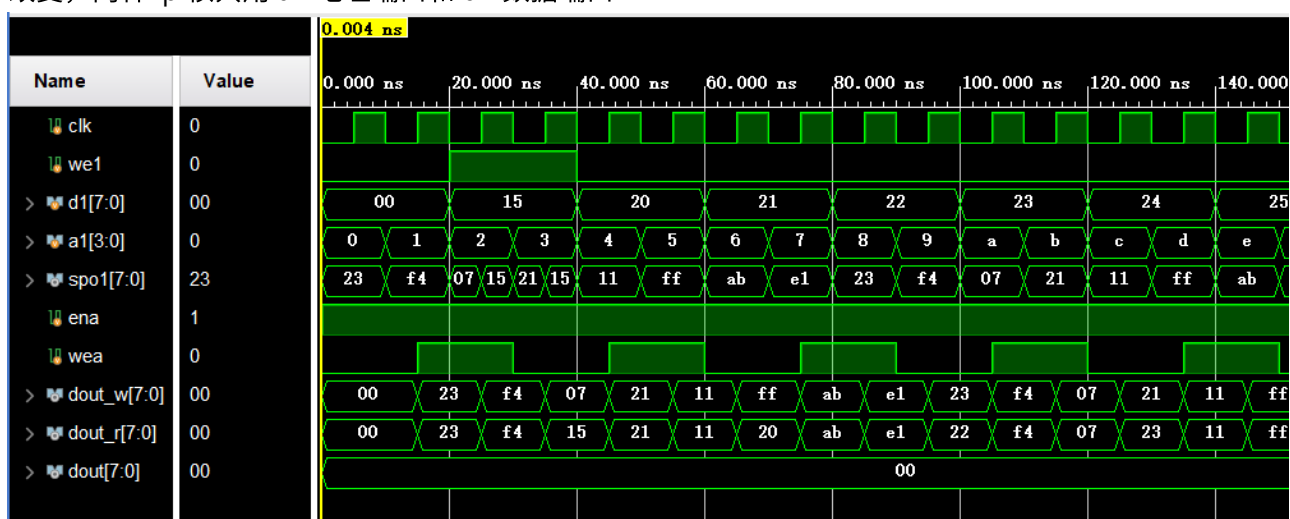(2) IP 例化分布式和块式 16 x 8 位单端口 RAM


- 功能仿真 spo1 端口为分布式 RAM 输出, dout_w,dout_r,dout 分别为块式 RAM 输出的先写, 先读, 无改变, 两种 ip 核共用 a1 地址端口和 d1 数据端口



(3)用三端口 8×4 寄存器堆实现最大长度为 8 的 FIFO 队列


- 逻辑结构

一 显示队列数据内容

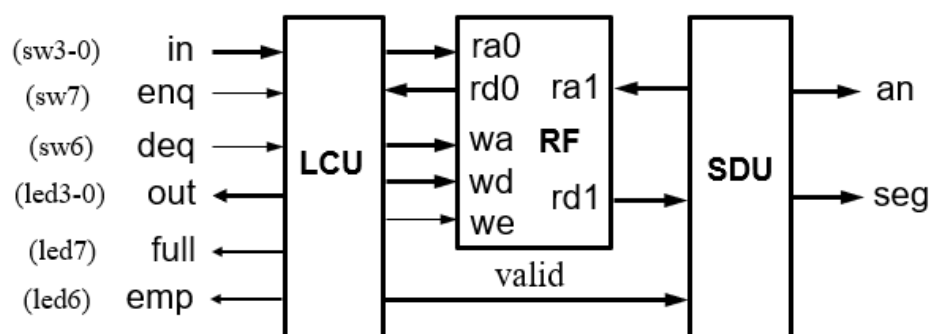

* 省略了clk (100MHz) 和 rst (button)

- 状态机设计：

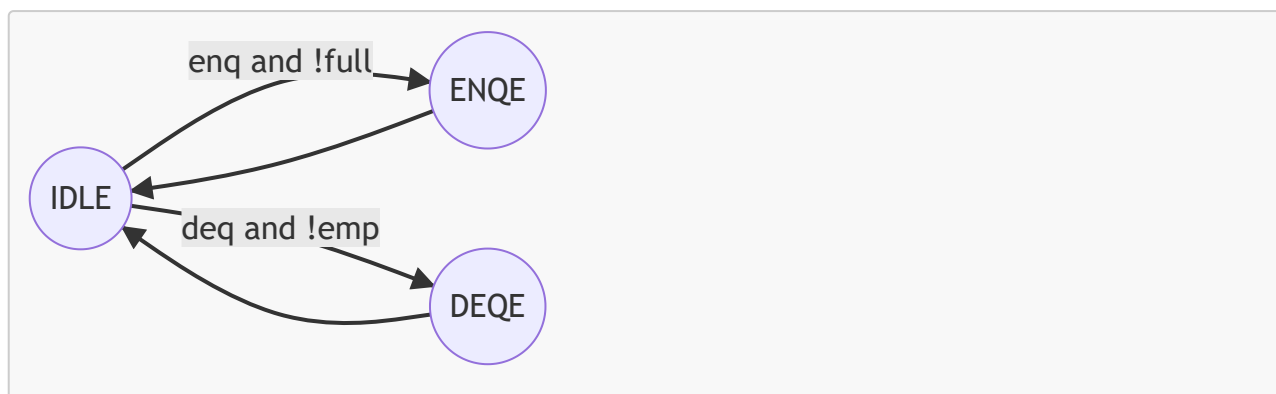

- verilog代码

异步信号取边沿(SEDG)

```

module SEDG(
    input a,
    input clk,
    output p //
);
    reg st, pt, s;
    always@(posedge clk)
        st <= a;
    always@(posedge clk)
        s <= st;
    always@(posedge clk)
        pt <= s;
    assign p = (~pt) & s;
endmodule
  
```

寄存器文件(RF)

```

module register_file(
    input clk,
    input [2:0] ra0,
    output [3:0] rd0,
    input [2:0] ra1,
    output [3:0] rd1,
    input [2:0] wa,
    input we,
    input [3:0] wd
);
    reg [3:0] regfile[0:7];
    assign rd0 = regfile[ra0];
    assign rd1 = regfile[ra1];
    always@(posedge clk) begin
        if (we == 1)
            regfile[wa] <= wd;
    end
endmodule
  
```

```
end  
endmodule
```

数码管显示单元(SDU)

```
module SDU(  
    input rst, clk,  
    input [3:0] rd,  
    input [7:0] valid,  
    output [2:0] ra,  
    output [2:0] an,  
    output [3:0] seg  
);  
    reg [23:0] count;  
    assign an = ra;  
    assign ra = count[12:10];  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if (rst) begin  
            count <= 24'd0;  
        end else begin  
            count <= count + 1;  
        end  
    end  
    assign seg = valid[ra] ? rd : 0;  
endmodule
```

队列控制单元(LCU)

```
module LCU(  
    input clk, rst,  
    input [3:0] in, rd0,  
    input enq, deq,  
    output reg [3:0] out,  
    output full, emp, we,  
    output [2:0] ra0, wa,  
    output [3:0] wd,  
    output reg [7:0] valid  
);  
    assign wa = tail;  
    assign wd = in;  
    assign we = enq;  
    assign ra0 = head;  
    parameter IDLE = 2'b00;  
    parameter ENQU = 2'b01;  
    parameter DEQU = 2'b10;  
    reg [1:0] cs, ns;  
    reg [2:0] head, tail;  
    reg [3:0] count;
```

```

always@(posedge clk) begin
    if (rst == 1)
        cs <= IDLE;
    else
        cs <= ns;
end
always @(*) begin
    case (cs)
        IDLE: begin
            if (enq & !full)
                ns <= ENQU;
            else if (deq & !emp)
                ns <= DEQU;
            else
                ns <= IDLE;
        end
        ENQU: ns <= IDLE;
        DEQU: ns <= IDLE;
    endcase
end
always@(posedge clk)begin
    if (rst == 1) begin
        tail <= 0;
        head <= 0;
        valid <= 0;
        count <= 0;
        out <= 0;
    end
    else if (cs == ENQU) begin
        valid[tail] <= 1;
        tail <= tail + 1;
        count <= count + 1;
    end
    else if (cs == DEQU) begin
        valid[head] <= 0;
        head <= head + 1;
        count <= count - 1;
        out <= rd0;
    end
end
assign full = (count == 4'd8) ? 1 : 0;
assign emp = (count == 4'd0) ? 1 : 0;
endmodule

```

顶层模块

```

module fifo(
    input clk, rst,        //时钟（上升沿有效）、同步复位（高电平有效）
    input enq,             //入队列使能，高电平有效
    input [3:0] in,        //入队列数据
    input deq,             //出队列使能，高电平有效
    output [3:0] out,      //出队列数据


```

```


output [2:0] an,    //数码管选择
output [3:0] seg,  //数码管数据
output full,emp
);
wire [2:0]ra0, ra1, wa;
wire [3:0]rd0, rd1, wd;
wire we_0,we;
wire enq_edge;
wire deq_edge;
wire [7:0] valid;
wire [3:0] out_;
SEDG edg_enq(enq, clk, enq_edge);
SEDG edg_deq(deq, clk, deq_edge);
LCU LCU(clk, rst, in, rd0, enq_edge, deq_edge, out_, full, emp, we_0,
ra0, wa, wd, valid);
register_file regfile(clk, ra0, rd0, ra1, rd1, wa, we, wd);
SDU SDU(rst, clk, rd1, valid, ra1, an, seg);
assign we = (full == 1) ? 0 : we_0;
assign out = (emp == 1) ? 0 : out_;
endmodule


```

- 功能仿真

 

- VGA 测试

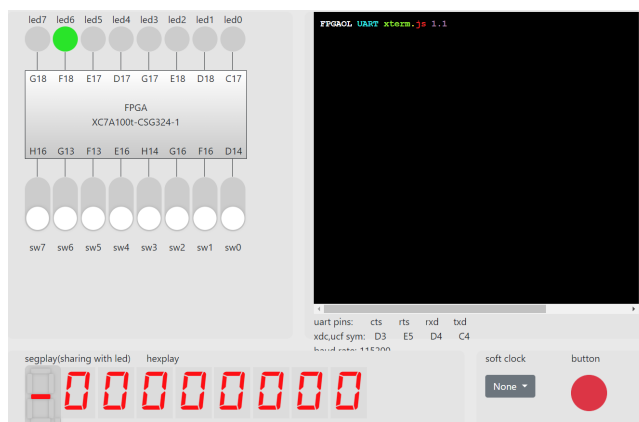

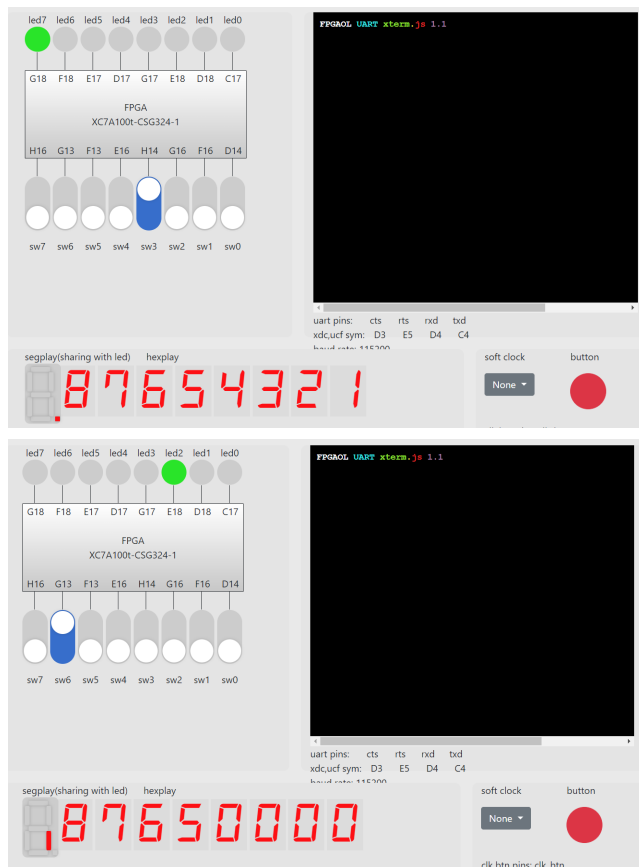

3. 实验收获

- 学习了寄存器堆及其应用
- 学习了 ip 核的使用，区分分布式和块式 RAM
- 进一步熟悉了状态机的设计与书写